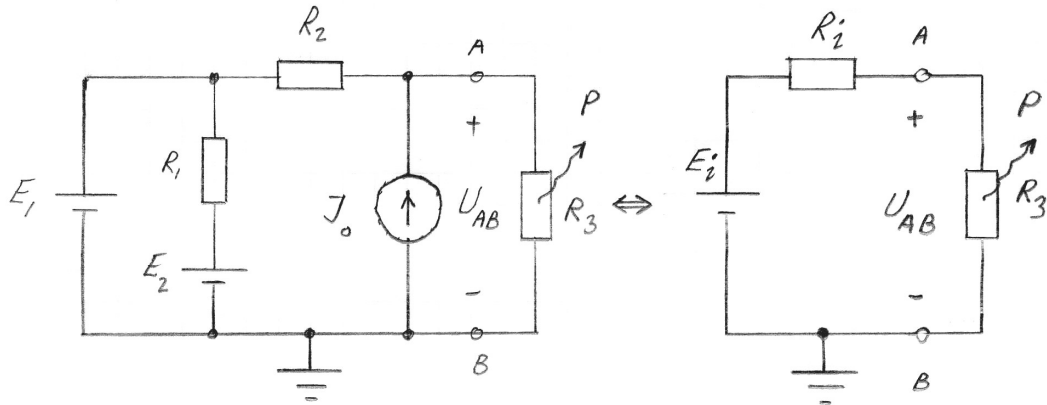


Lösningförslag till tentamen TMEL08 Eltekniska system 2022-10-25

1.




$$P = P_{MAX} \text{ om } R_3 = R_i$$

$$\text{OCH } P_{MAX} = \frac{E_i^2}{4R_i}$$

a)

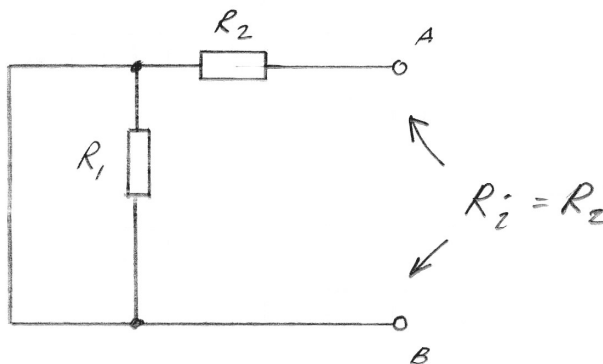NOLLSTÄLL E_1 , E_2 OCH J_0 .
BESTÄM R_i MELLAN A OCH B.




ALLTSA $P = P_{MAX}$ OM $R_3 = R_2 \rightarrow \underline{\underline{R_3 = 20\Omega}}$

b)

BESTÄM TINGÅNGSSPÄNNINGEN U_{ABO}


$$E_i = U_{ABO}$$

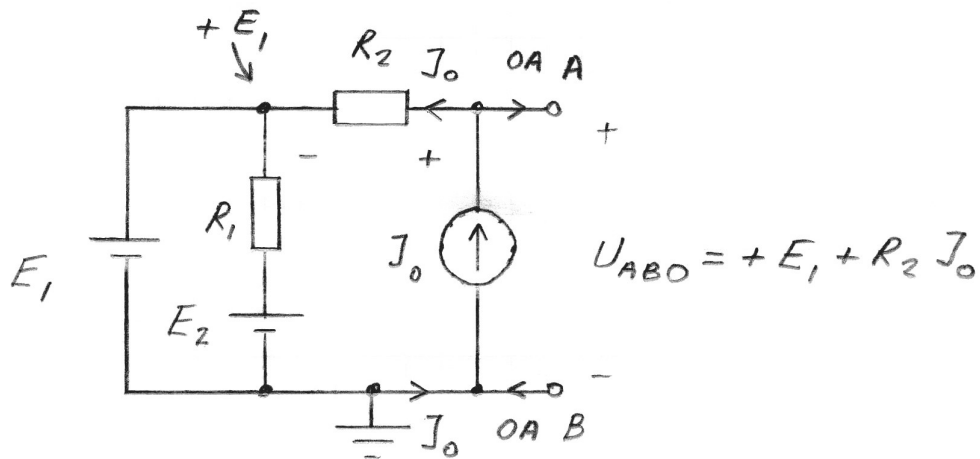

$$\Rightarrow U_{ABO} = 16 \text{ V} \Rightarrow E_i = 16 \text{ V}$$

$$\underline{\underline{P_{MAX}}} = \frac{16^2}{4 \cdot 20} = \underline{\underline{3,2 \text{ W}}}$$

2.

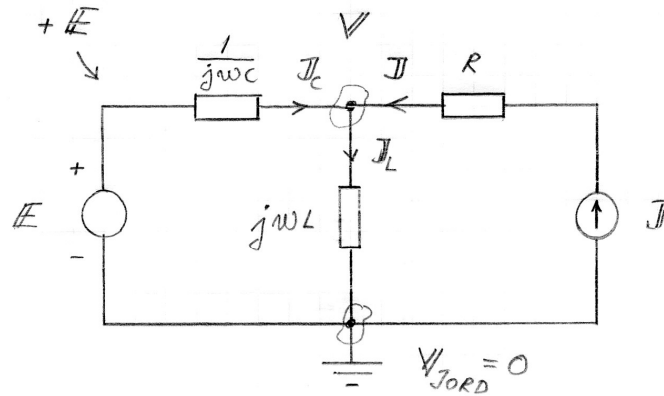

$$I_c + J = I_L \Rightarrow I_c + J - I_L = 0$$

$$\Rightarrow \frac{+E - V}{1/j\omega C} + J - \frac{V - V_{JORD}}{j\omega L} = 0$$

$$\frac{10\sqrt{2} \cdot e^{j0^\circ} - V}{1/j0,020} + 0,20\sqrt{2} \cdot e^{j90^\circ} - \frac{V - 0}{j100} = 0$$

$$j0,20\sqrt{2} - j0,02V + j0,20\sqrt{2} + j0,01V = 0$$

$$j0,01V = j0,40\sqrt{2} \Rightarrow V = +40\sqrt{2} \cdot V$$

$$I_L = \frac{V - V_{JORD}}{j\omega L} \rightarrow I_L = \frac{40\sqrt{2} - 0}{j100} = 0,40\sqrt{2} e^{-90^\circ} A$$

$$\rightsquigarrow \underline{\underline{i_L(t) = 0,40\sqrt{2} \sin(1000t - 90^\circ) A}}$$


$P = R \cdot J^2$ DÄR J ÄR EFFEKTIV-
VÄRDET AV $i(t)$.

$$\underline{\underline{P = 100 \cdot 0,20^2 = 4,0 \text{ W}}}$$

3a)

$$\frac{u_1}{u_2} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow \underline{\underline{u_2 = 23\sqrt{2} \sin(100\pi t) \text{ V}}}$$

b)

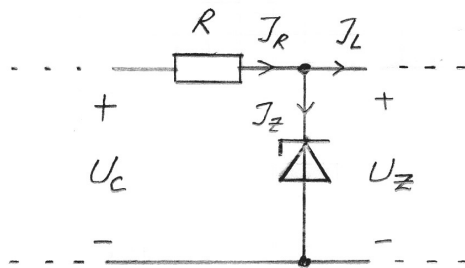

$$U_C \approx \hat{U}_Z - 2 \cdot 0,70 \Rightarrow U_C = 31,1 \text{ V}$$

$$P_Z = U_Z I_Z \Rightarrow I_{Z_{\max}} = 0,833 \text{ A}$$

$$R_{\min} = \frac{U_C - U_Z}{I_{R_{\max}}} \quad I_{R_{\max}} = I_{Z_{\max}} \quad \text{DA } I_L = 0$$


$$R_{\min} = \frac{31,1 - 12}{0,833} \approx 23 \Omega$$

$$R_{\max} = \frac{U_C - U_Z}{I_{R_{\min}}} \quad I_{R_{\min}} = I_{Z_{\min}} + I_{L_{\max}}$$

$$R_{\max} = \frac{31,1 - 12}{0,100 + 0,500} \approx 32 \Omega$$

ALLTSA VÄLT $R : \underline{\underline{23 \Omega < R < 32 \Omega}}$

c)

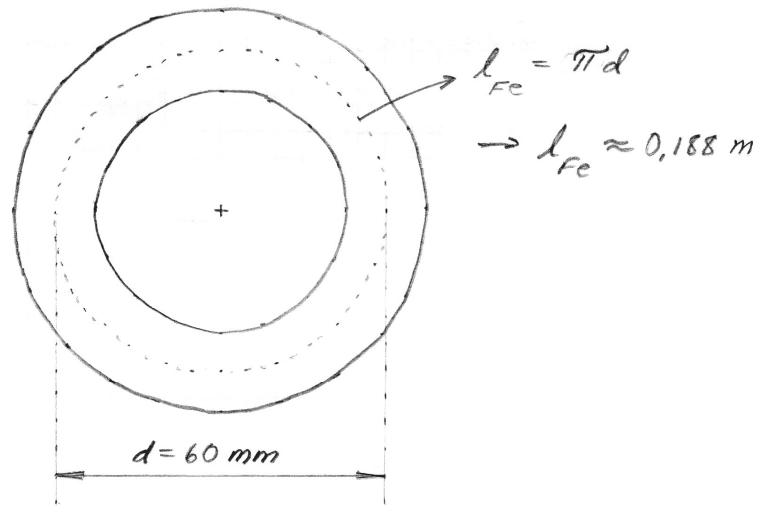

$$N_1 I_1 = R_m \Phi$$

FALL 1: INGEN SPRICKA

$$\Rightarrow R_{m1} = R_{mFe} = \frac{l_{Fe}}{\mu_r \mu_0 A_{Fe}} = 133333 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}$$

$$A_{Fe} = 0,015 \cdot 0,015 \text{ m}^2 = 2,25 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

FALL 2: MED SPRICKA δ

$$R_{m2} = R_{mFe} + R_{\delta} \quad \text{DÄR } R_{\delta} = \frac{\delta}{\mu_0 A_{\delta}}$$

INGEN LUFT GAPSPRIDNING $A_{\delta} \approx A_{Fe}$

$$\Rightarrow R_{m2} = 310172 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}$$


I_1 OFÖRÄNDRAD \rightarrow

$$R_{m1} \Phi_1 = R_{m2} \Phi_2 \Rightarrow \frac{\Phi_2}{\Phi_1} = 0,43$$

DVS. 43% AV MAGNETISKA FLÖDET ÅTERSTÅR. FLÖDET MINSKAR SÅLEDES MED 54% TILL FÖLJD AV SPRICKAN.

4a)

"LIKSTRÖMSSCHEMA

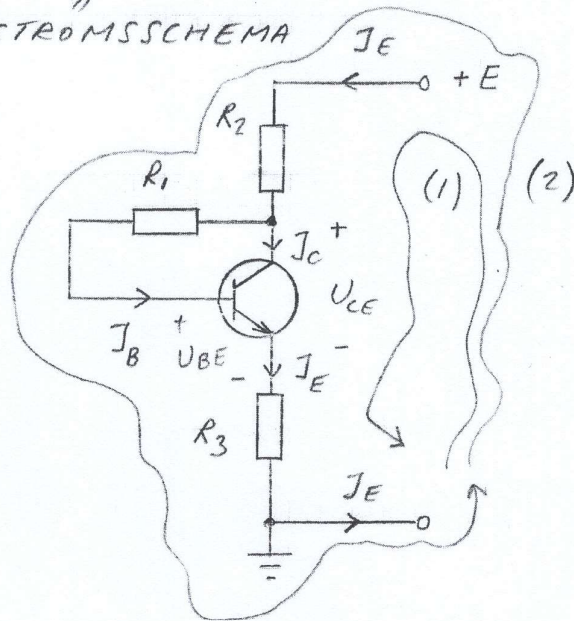

$$+E - R_2 J_E - U_{CE} - R_3 J_E = 0 \dots (1)$$

$$+E - R_2 J_E - R_1 J_B - U_{BE} - R_3 J_E = 0 \dots (2)$$

$$J_E = J_B + J_C = J_B + h_{FE} J_B = J_B (1 + h_{FE})$$

$$(2) \Rightarrow +E - R_2 J_B (1 + h_{FE}) - R_1 J_B - U_{BE} - R_3 J_B (1 + h_{FE}) = 0$$


$$\Rightarrow \underline{J_C} = h_{FE} J_B \text{ DÄR}$$

$$J_B = \frac{E - U_{BE}}{R_2 (1 + h_{FE}) + R_1 + R_3 (1 + h_{FE})}$$

$$(1) \Rightarrow \underline{U_{CE}} = E - (R_2 + R_3) J_E \text{ DÄR}$$

$$J_E = J_B (1 + h_{FE})$$

b)

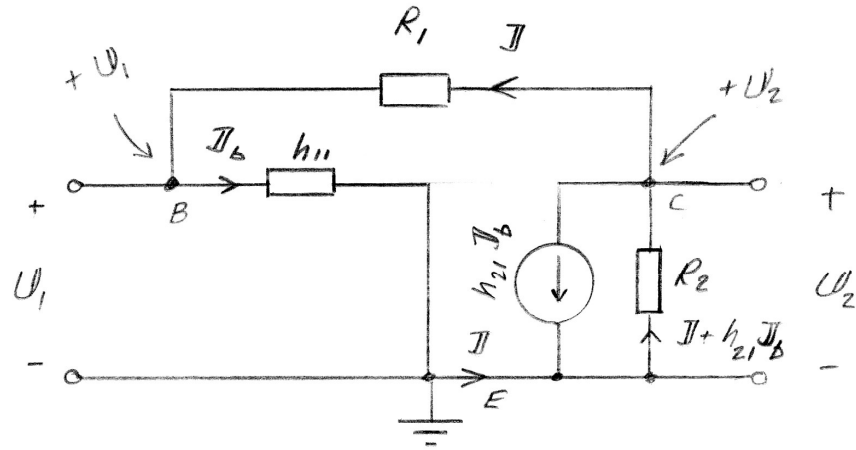

$$I = \frac{U_2}{R_1} \dots (3)$$

$$U_2 = -R_2 (I + h_{21} I_B) \dots (4)$$

$$I = \frac{U_2 - U_1}{R_1}$$

$$U_1 = h_{11} I_B \Rightarrow I_B = \frac{U_1}{h_{11}}$$


INS in (4) \rightarrow

$$U_2 = -R_2 \left(\frac{U_2 - U_1}{R_1} + \frac{h_{21}}{h_{11}} \cdot U_1 \right)$$

$$U_2 + \frac{R_2}{R_1} U_2 = \frac{R_2}{R_1} U_1 - R_2 \cdot \frac{h_{21}}{h_{11}} \cdot U_1$$

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{\frac{R_2}{R_1} - R_2 \cdot \frac{h_{21}}{h_{11}}}{1 + \frac{R_2}{R_1}}$$

5.

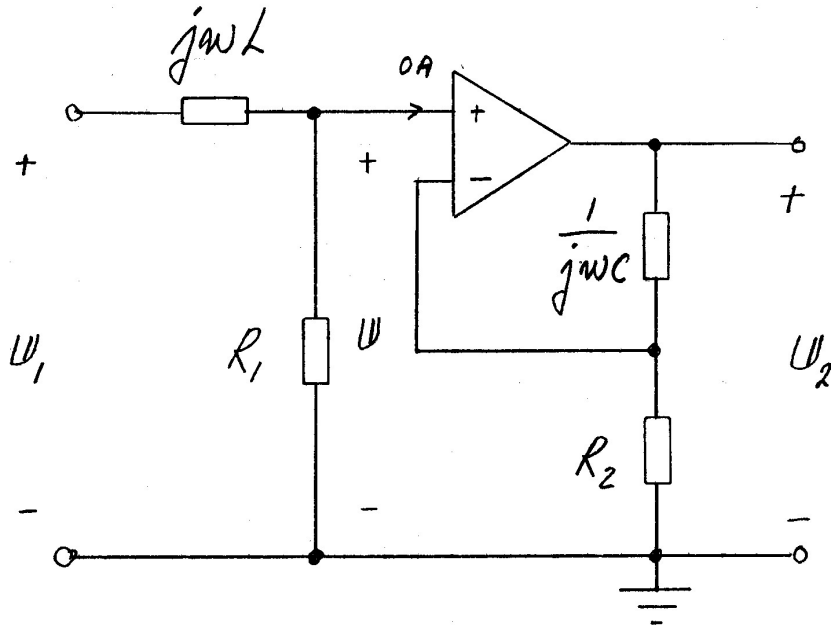

$$U = U_1 \cdot \frac{R_1}{R_1 + j\omega L} = U_1 \cdot \frac{1}{1 + j\omega \frac{L}{R_1}} \dots (1)$$

$$U_2 = U \cdot \frac{\frac{1}{j\omega C} + R_2}{R_2} = U \cdot \frac{1 + j\omega C R_2}{j\omega C R_2} \dots (2)$$

(1) ins 1 (2) \Rightarrow

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{1 + j\omega C R_2}{(1 + j\omega \frac{L}{R_1}) j\omega C R_2} \Rightarrow$$

$$\left| \frac{U_2}{U_1} \right| = \frac{\sqrt{1^2 + (\omega C R_2)^2}}{\sqrt{1^2 + \left(\omega \cdot \frac{L}{R_1}\right)^2} \cdot \omega C R_2} \Rightarrow$$


$$\left| \frac{U_2}{U_1} \right| = \frac{\sqrt{1^2 + \left(\frac{\omega}{10000} \right)^2}}{\sqrt{1^2 + \left(\frac{\omega}{1000000} \right)^2} \cdot \frac{\omega}{10000}}$$

$$\omega \ll 10000 \rightarrow \left| \frac{U_2}{U_1} \right| \approx \frac{10000}{\omega}$$

$$10000 < \omega < 1000000 \rightarrow \left| \frac{U_2}{U_1} \right| \approx 1$$

$$\omega \gg 1000000 \rightarrow \left| \frac{U_2}{U_1} \right| \approx \frac{1000000}{\omega}$$

AMPLITUD KURVAN :

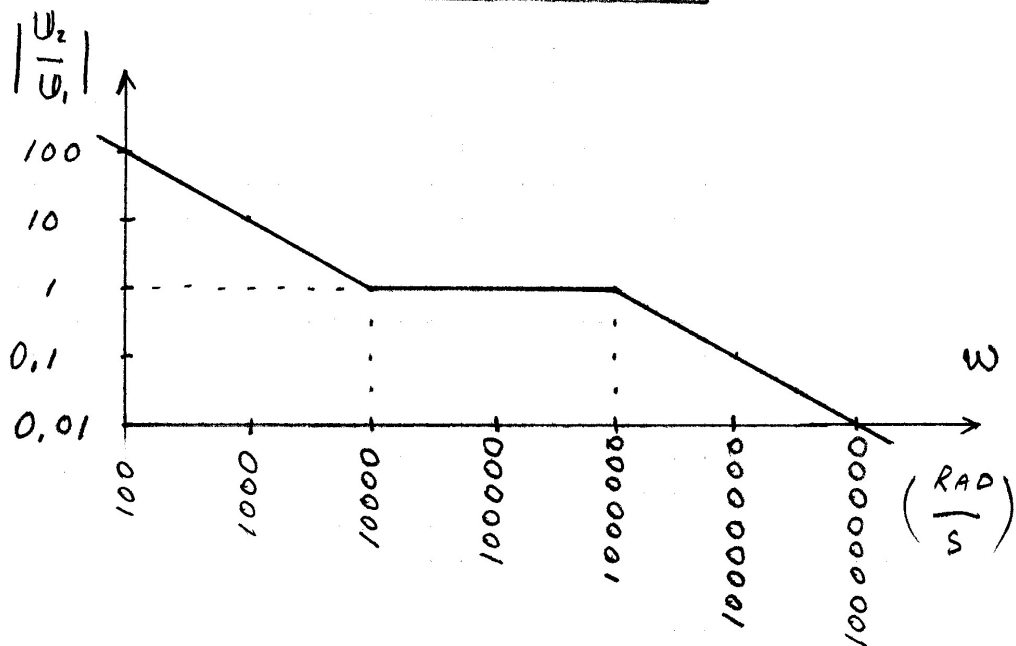


$$\arg U_2 - \arg U_1 = \arg \left(\frac{U_2}{U_1} \right) =$$

$$= \arg \left(\frac{1 + j\omega CR_2}{(1 + j\omega \frac{L}{R_1}) j\omega CR_2} \right) =$$


$$= \underbrace{\arg(1 + j\omega CR_2)}_{\arctan(\omega CR_2)} - \underbrace{\arg(1 + j\omega \frac{L}{R_1})}_{\arctan(\frac{\omega L}{R_1})} - \underbrace{\arg(j\omega CR_2)}_{90^\circ}$$

ω (RAD/S)	$\arg U_2 - \arg U_1$
100	- 89°
1000	- 84°
10000	- 46°
100000	- 11°
1000000	- 46°
10000000	- 84°
100000000	- 89°

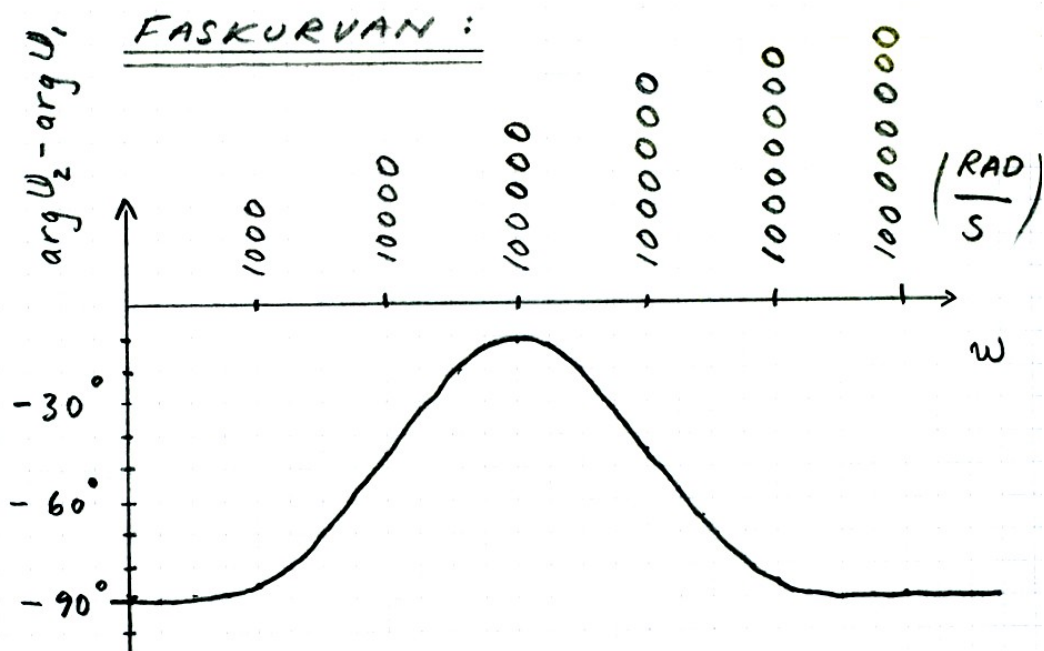

6. BEGYNNELSEVILLKOR : C "ÄR OLADDAD OCH INGEN STRÖM FLYTER GENOM L ($t < 0$)

OPERATORSHEMA ($t \geq 0$) :

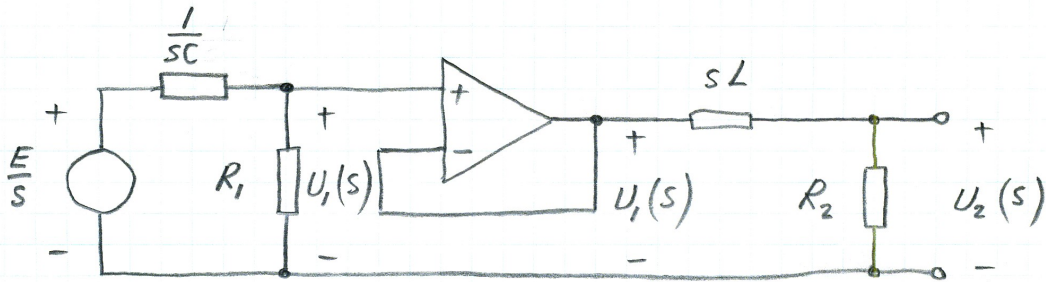

$$U_1(s) = \frac{E}{s} \cdot \frac{R_1}{\frac{1}{sC} + R_1} = \frac{E}{s + \frac{1}{CR_1}}$$

$$\Rightarrow U_1(s) = \frac{2,5}{s + 50} \rightsquigarrow u_1(t) = 2,5 e^{-50t} \text{ V}$$

$$U_2(s) = U_1(s) \cdot \frac{R_2}{sL + R_2} = \frac{E}{s + \frac{1}{CR_1}} \cdot \frac{\frac{R_2}{L}}{s + \frac{R_2}{L}}$$

$$\Rightarrow U_2(s) = 250 \cdot \frac{1}{s + 50} \cdot \frac{1}{s + 100} = \frac{5}{s + 50} - \frac{5}{s + 100}$$

$$\rightsquigarrow u_2(t) = 5 \cdot e^{-50t} - 5 \cdot e^{-100t} \text{ V}$$

ALTERNATIVT :

$$\begin{aligned} u_2(t) &= 5 \cdot e^{(-75+25)t} - 5 \cdot e^{(-75-25)t} \\ &= 5 \cdot e^{-75t} \cdot (e^{25t} - e^{-25t}) = 10 \cdot e^{-75t} \cdot \sinh(25t) \text{ V} \end{aligned}$$

